


## Aulas 16 e 17

- A unidade de controlo principal do *datapath single-cycle*
- A unidade de controlo da ALU
- Desenho das unidades de controlo do *datapath* e da ALU
- Exemplos de funcionamento do *datapath* com unidade de controlo
- Suporte para a instrução *jump* (j)

José Luís Azevedo, Bernardo Cunha, Arnaldo Oliveira, Pedro Lavrador
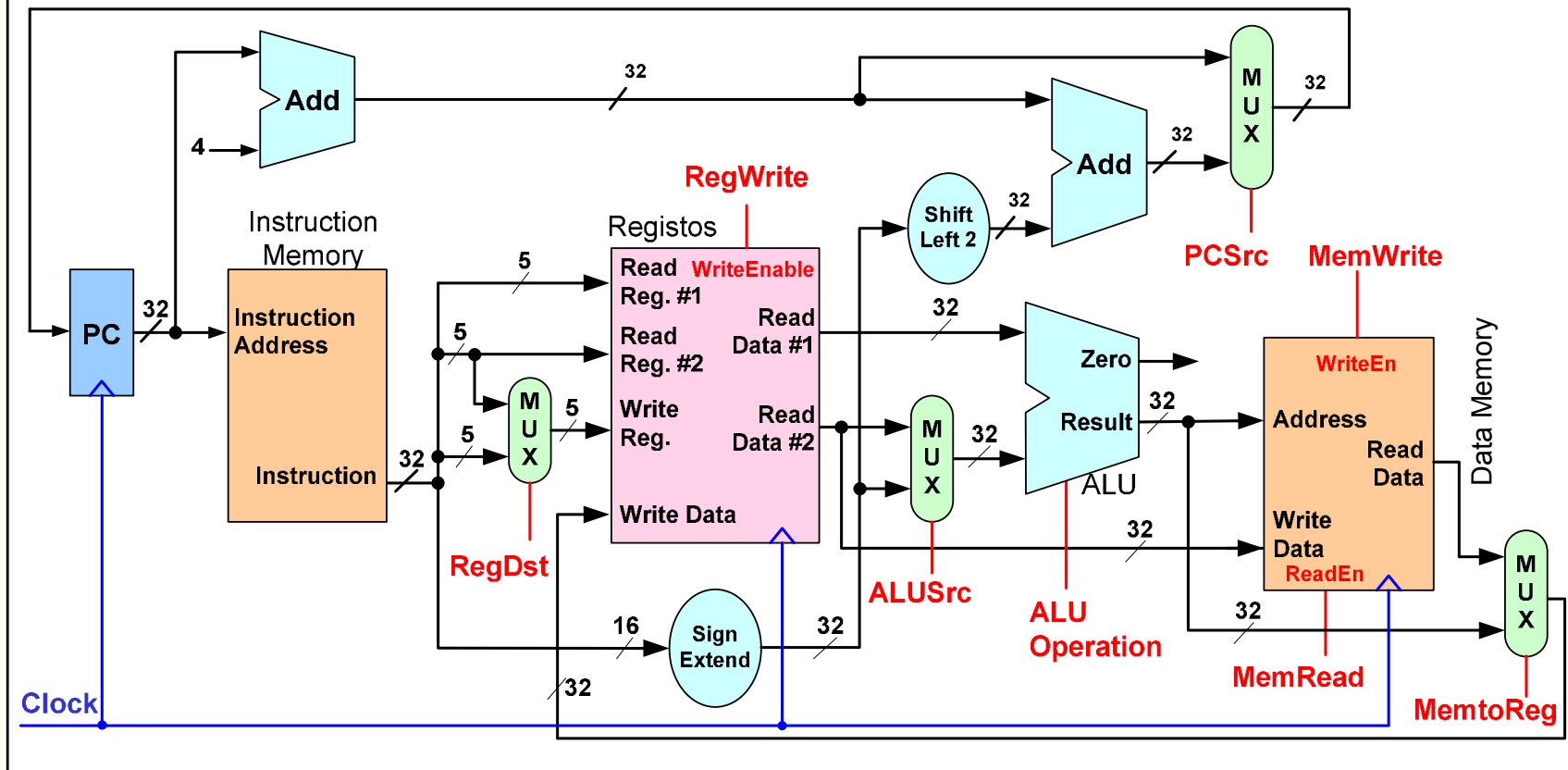
## *Datapath* – unidade de controlo

- A unidade de controlo deve gerar os sinais de controlo (identificados a vermelho) para: 1) elementos de estado: banco de registos e memória de dados; 2) *multiplexers* e ALU




## *Datapath* – unidade de controlo

- Alguns dos elementos de estado presentes no *datapath* são acedidos em todos os ciclos de relógio (PC e memória de instruções). Nestes casos não há necessidade de explicitar um sinal de controlo
- Outros elementos de estado podem ser lidos ou escritos dependendo da instrução que estiver a ser executada (memória de dados e banco de registos). Para estes é necessário explicitar os respetivos sinais de controlo
- Para a ALU e para os elementos combinatórios que fazem o encaminhamento da informação (*multiplexers*) também é necessário definir os respetivos sinais de controlo
- A **escrita** nos elementos de estado é sempre realizada de forma síncrona



# Datapath – unidade de controlo

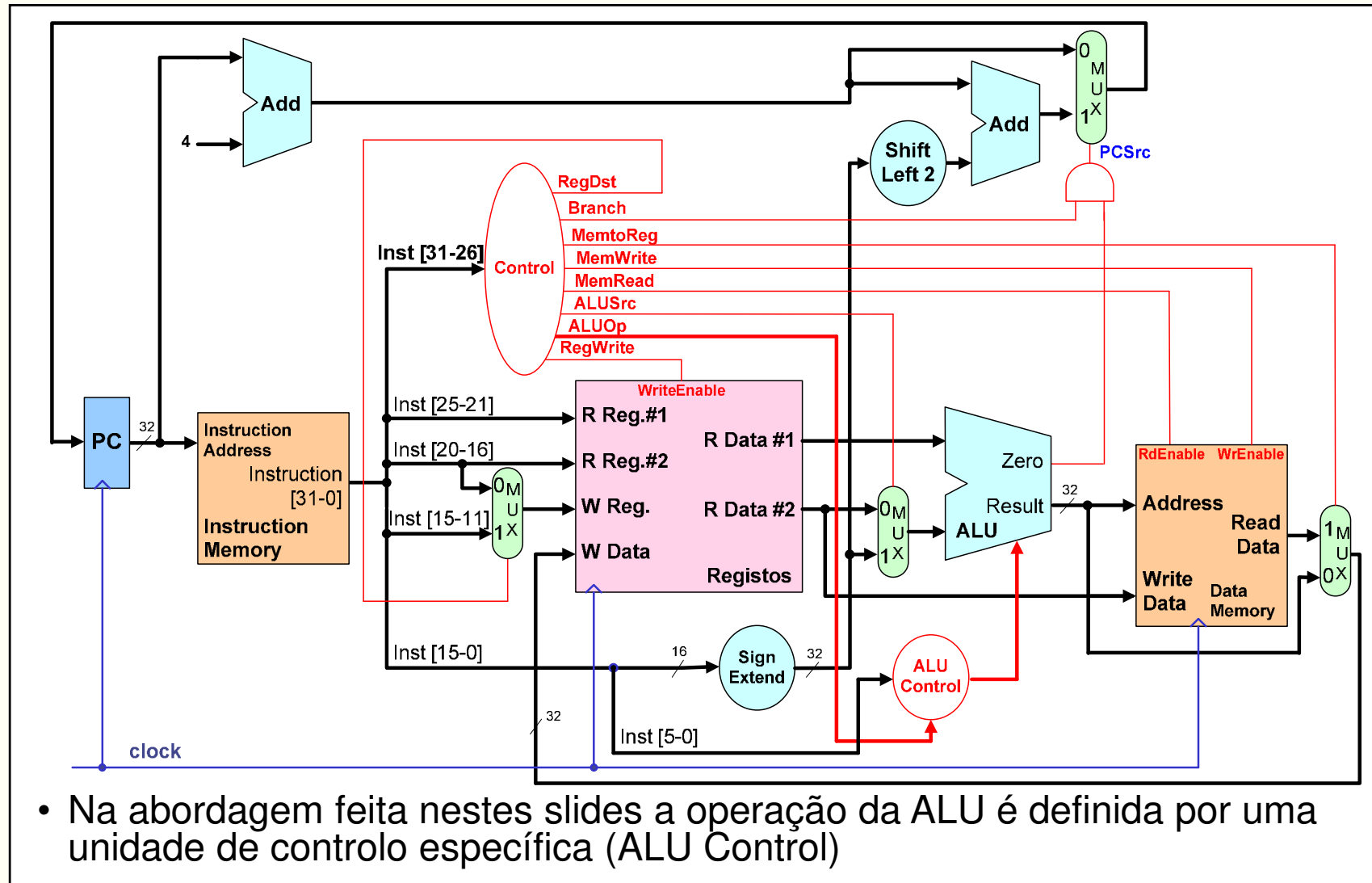

# Unidade de controlo da ALU

- As instruções básicas que fazem uso da ALU são:
  - **Load e store** – para calcular o endereço da memória externa
  - **Branch if equal / not equal** – para determinar se os operandos são iguais ou diferentes
  - **Aritméticas e lógicas** – para efetuar a respetiva operação
- A operação a realizar na ALU depende:
  - dos campos **opcode** e **funct** nas instruções aritméticas e lógicas de tipo R:  **$ALUControl = f(opcode, funct)$**
  - do campo **opcode** nas restantes instruções:  
 **$ALUControl = f(opcode)$**
- Assim, a geração dos sinais de controlo da ALU pode ser realizada em dois níveis:
  - Nível 1:  **$ALUOp = g(opcode)$**
  - Nível 2:  **$ALUControl = f(ALUOp, funct)$**



# Unidade de controlo da ALU

- A relação entre o tipo de instruções, o campo "funct", a operação efetuada pela ALU e os sinais de controlo da mesma, pode ser resumida pela seguinte tabela

ALU Control	ALU Action
0 0 0	And
0 0 1	Or
0 1 0	Add
1 1 0	Subtract
1 1 1	Set if Less Than

Instruction	OpCode	Funct	ALU Action	ALUOp	ALU Control
load word	100011 ( "lw" )	xxxxxx	add	00	010
store word	101011 ( "sw" )	xxxxxx	add	00	010
addi	001000 ( "addi" )	xxxxxx	add	00	010
branch if equal	000100 ( "beq" )	xxxxxx	subtract	01	110
add	000000 (R-Type)	100000	add	10	010
subtract	000000 (R-Type)	100010	subtract	10	110
and	000000 (R-Type)	100100	and	10	000
or	000000 (R-Type)	100101	or	10	001
set if less than	000000 (R-Type)	101010	set if less than	10	111
set if less than imm	001010 ( "slti" )	xxxxxx	set if less than	11	111




# Unidade de controlo principal

- O desenho da unidade de controlo principal do nosso CPU simplificado apoia-se na observação de um conjunto de factos que decorrem da forma como são codificadas as instruções do MIPS:
  - O campo **op** (Operation Code) está situado nos bits **31-26 de todas as instruções**
  - Os índices dos 2 registos que devem ser lidos (nas instruções em que tal se aplica), surgem sempre nos bits **25-21 (rs)** e **20-16 (rt)**.
  - Nas instruções **load/store**, o **registo base de endereçamento** está sempre nos bits **25-21 (rs)**
  - As **constantes ou offsets** surgem sempre nos bits **15-0** da instrução (à excepção do “j” em que a constante surge nos bits 25-0)
  - O **registo destino** (quando se aplique) pode aparecer em um de dois campos: nos **bits 20-16** (lw, addi, slti), ou nos **bits 15-11** (instruções aritméticas e lógicas de tipo R)



# Unidade de controlo principal

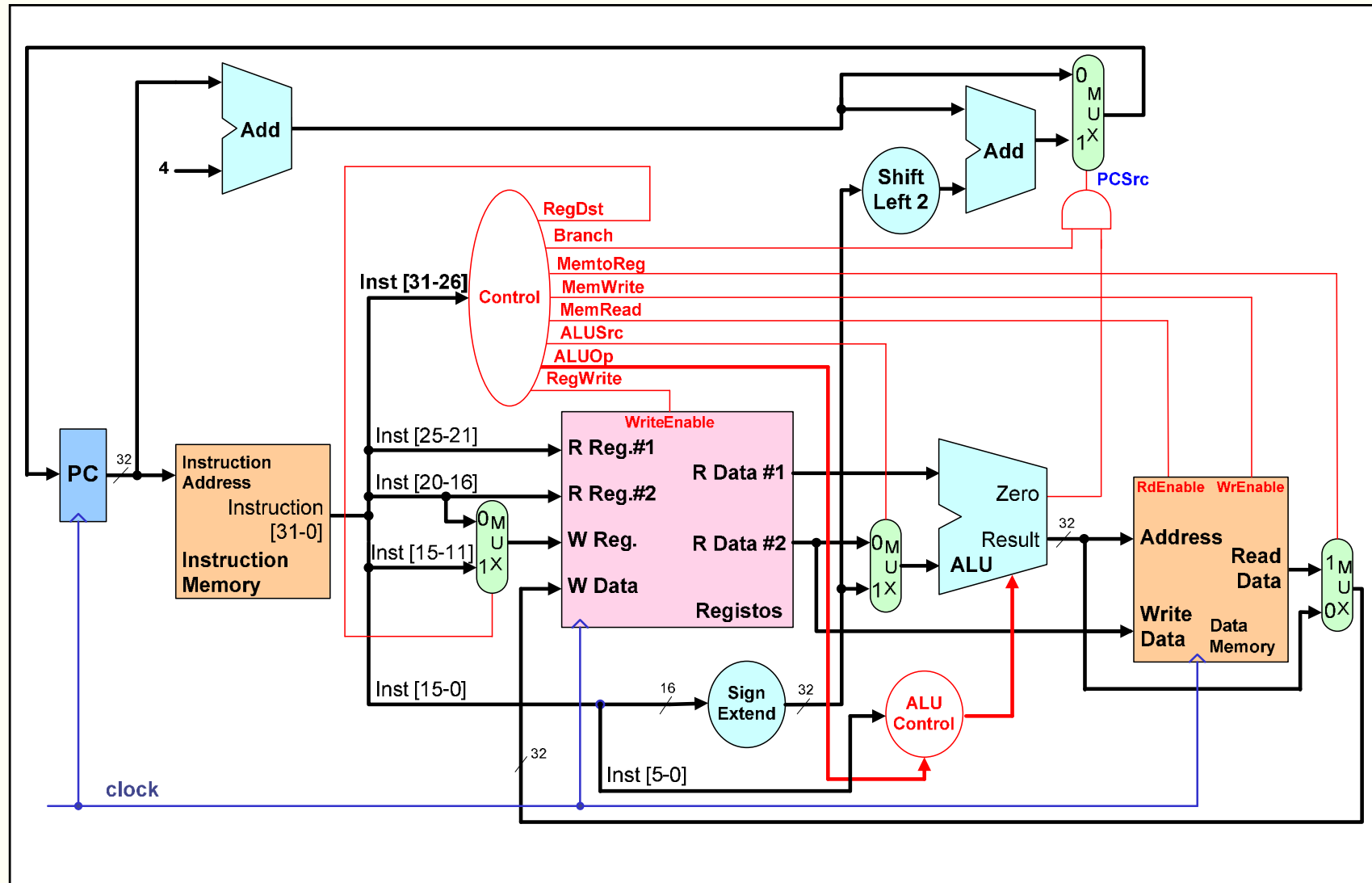




# Unidade de controlo principal

- Teremos assim de especificar um total de sete (+1) sinais de controlo (para além do ALUOp). São eles:

Sinal	Efeito quando não ativo ('0')	Efeito quando ativo ('1')
<b>MemRead</b>	Nenhum	O conteúdo da memória de dados no endereço indicado é apresentado à saída
<b>MemWrite</b>	Nenhum	O conteúdo do registo de memória de dados cujo endereço é fornecido é substituído pelo valor apresentado à entrada
<b>ALUSrc</b>	O segundo operando da ALU provém da segunda saída do <i>File Register</i>	O segundo operando da ALU provém dos 16 bits menos significativos da instrução após extensão do sinal
<b>RegDst</b>	O endereço do registo destino provém do campo <b>rt</b>	O endereço do registo destino provém do campo <b>rd</b>
<b>RegWrite</b>	Nenhum	O registo indicado no endereço de escrita é alterado pelo valor presente na entrada de dados
<b>MemtoReg</b>	O valor apresentado para escrita no registo destino provém da ALU	O valor apresentado na entrada de dados dos registos internos provém da memória externa
<b>PCSrc</b>	O PC é substituído pelo seu valor actual mais 4	O PC é substituído pelo resultado do somador que calcula o endereço target do <i>branch</i> condicional
<b>Branch</b>	Nenhum	Indica que a instrução é um branch condicional



# Unidade de controlo principal

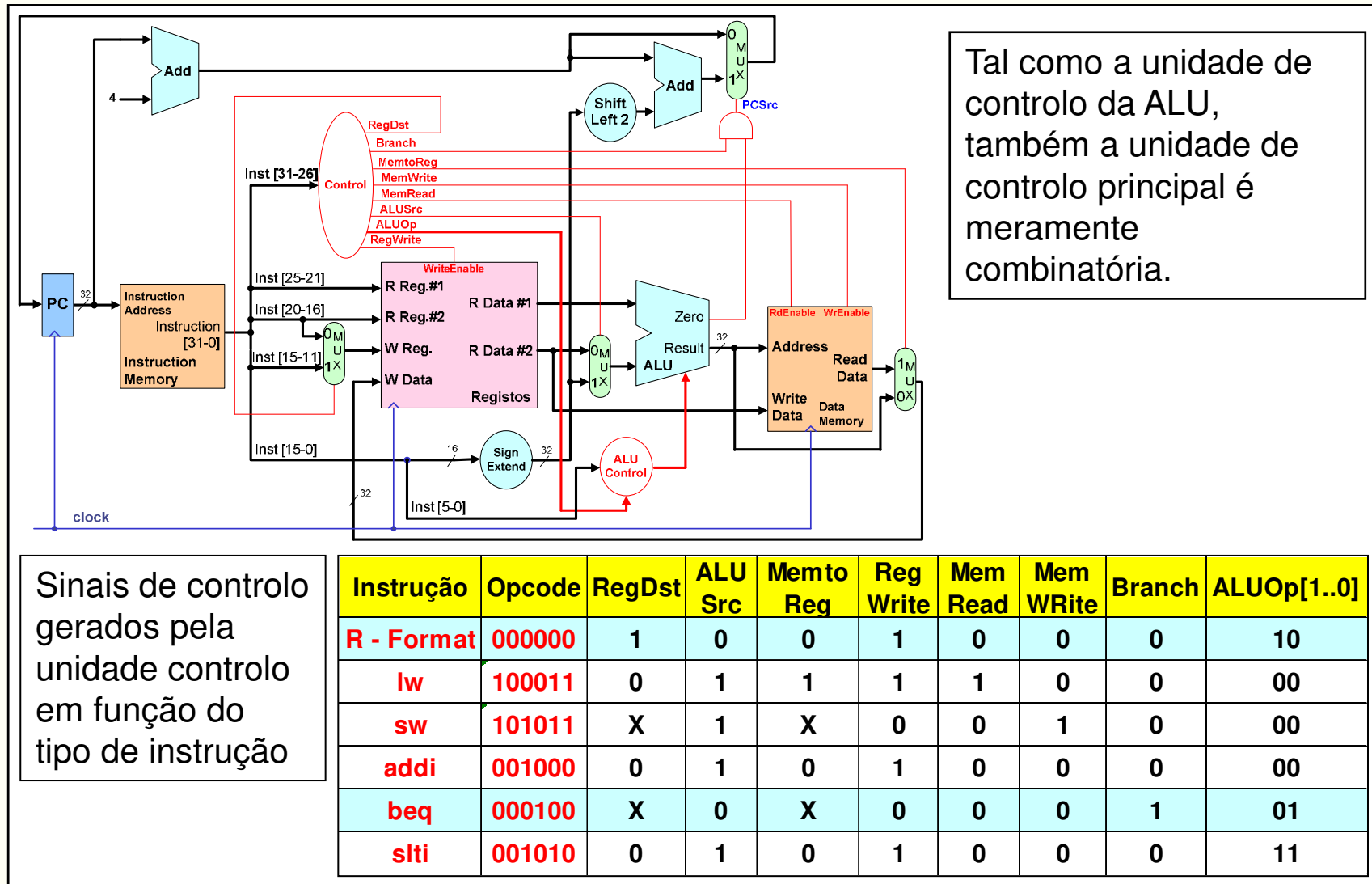

# Análise do funcionamento do *datapath*

- A execução de qualquer uma das instruções suportadas ocorre no intervalo de tempo correspondente a um único ciclo de relógio: tem início numa transição ativa do relógio e termina na transição ativa seguinte
- Para simplificar a análise podemos, no entanto, admitir que a utilização dos vários elementos operativos é “sequencial” e decorre ao longo de um conjunto de operações que culminam com:
  - escrita no Banco de Registos: instruções tipo R, LW, ADDI, SLTI
  - escrita na Memória de Dados: SW
- O *Program Counter* é sempre atualizado com:
  - endereço-alvo da instrução BEQ, se os registos forem iguais (*branch taken*), ou PC+4 se forem diferentes (*branch not taken*)
  - endereço-alvo da instrução J
  - PC+4 nas restantes instruções



## Análise do funcionamento do *datapath* – operações

- *Fetch* de uma instrução e cálculo do endereço da próxima instrução
- Leitura de dois registos do Banco de Registos
- A ALU opera sobre dois valores (a fonte dos valores a operar depende do tipo de instrução que estiver a ser executada)
- O resultado da operação efetuada na ALU:
  - é escrito no Banco de Registos (**R-Type**, **addi** e **slti**)
  - é usado como endereço para escrever na memória de dados (**sw**)
  - é usado como endereço para fazer uma leitura da memória de dados (**lw**) - o valor lido da memória de dados é depois escrito no Banco de Registos
  - é usado para decidir qual o próximo valor do PC (**beq** / **bne**)




## Funcionamento do *datapath* nas instruções do tipo R


- A instrução é lida e é calculado o valor de  $PC+4$ .
- São lidos dois registos e a unidade de controlo determina, a partir do *opcode* (**bits 31-26**), o estado dos sinais de controlo.
- A ALU opera sobre os dados lidos dos dois registos, de acordo com a função codificada **nos bits 5-0** da instrução.
- O resultado produzido pela ALU será escrito no registo especificado nos **bits 15-11** da instrução (*rd*), na próxima transição ativa do relógio.



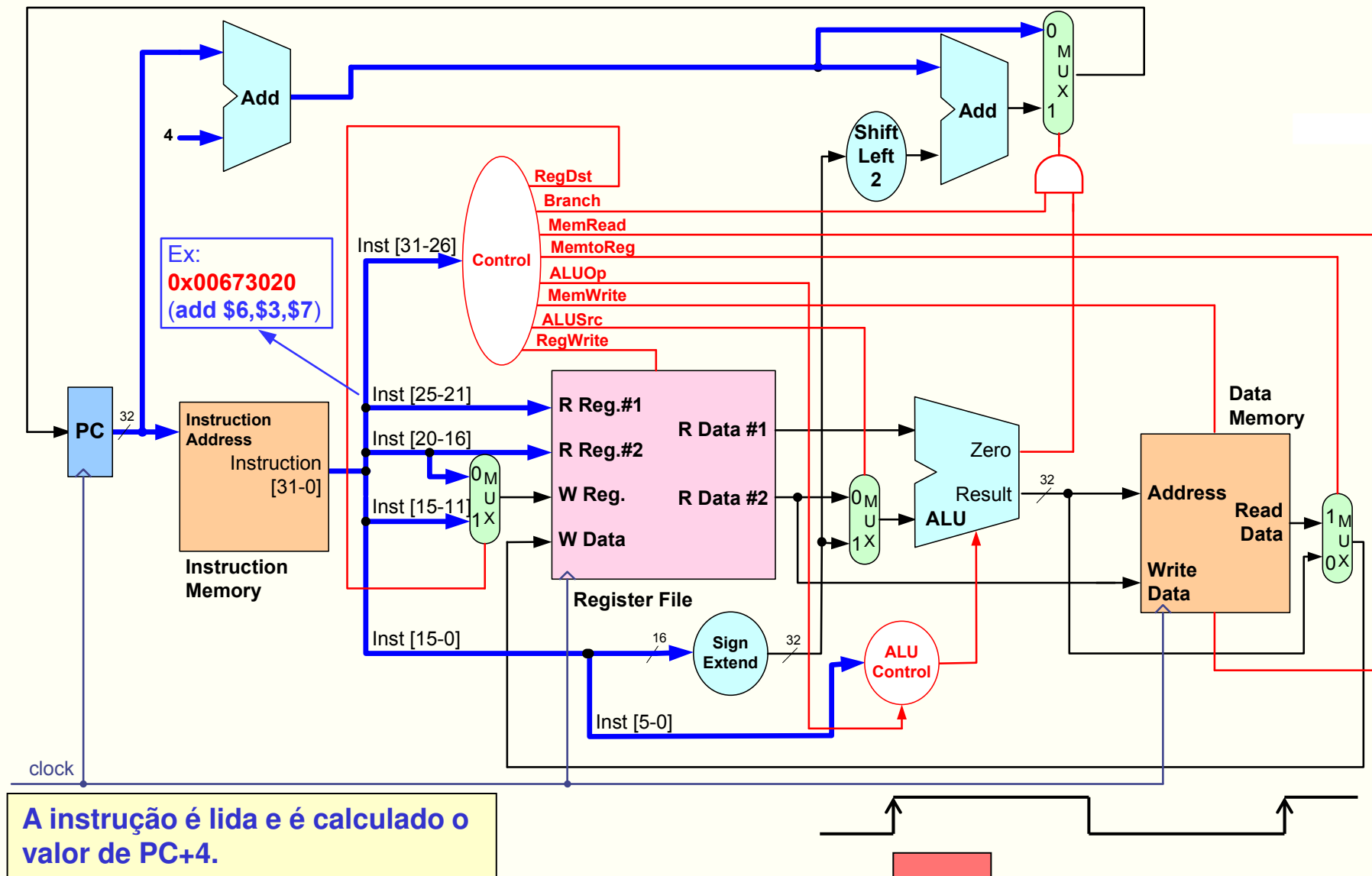
# Funcionamento do *datapath* nas instruções tipo R (1)


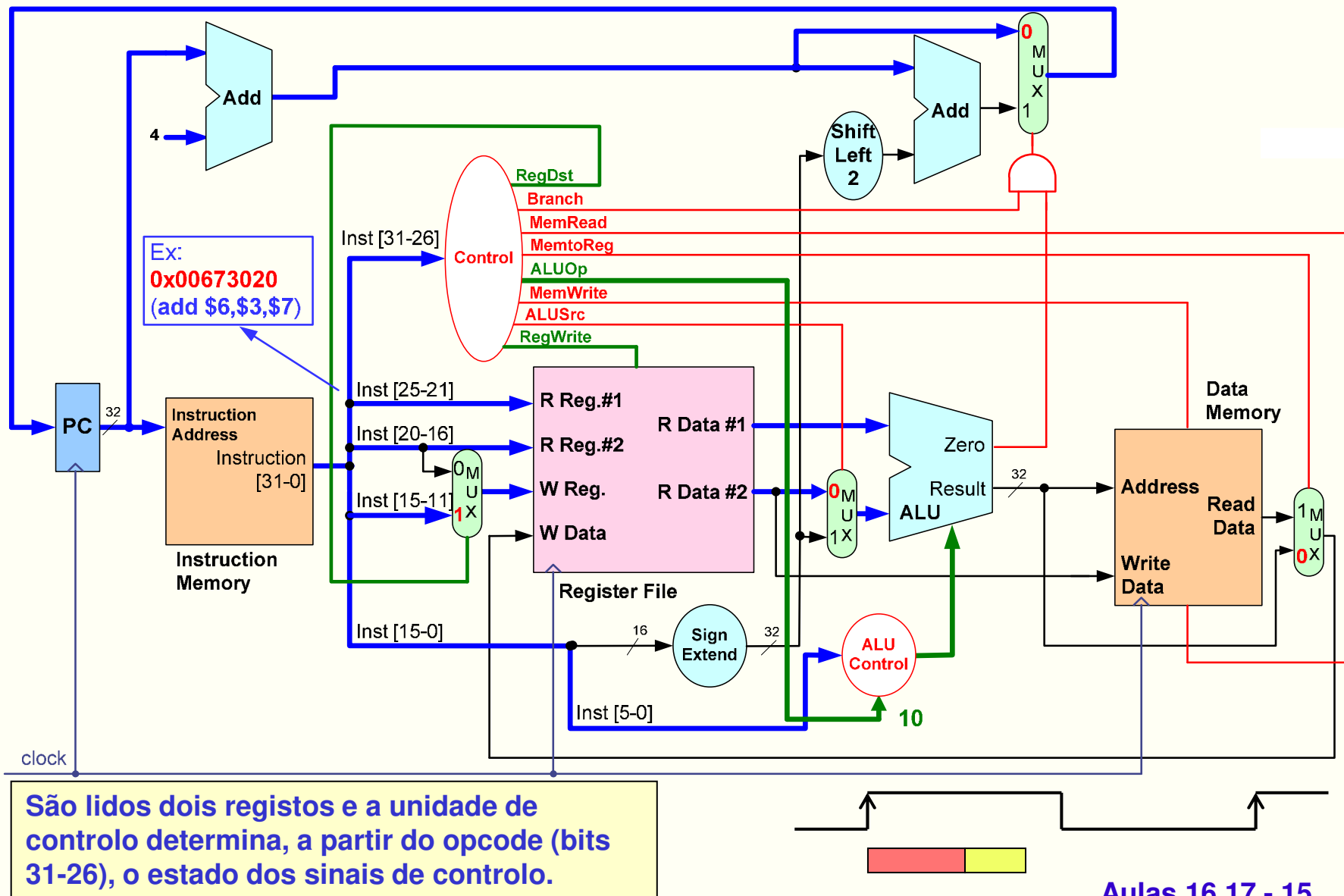
## Funcionamento do *datapath* nas instruções tipo R (2)



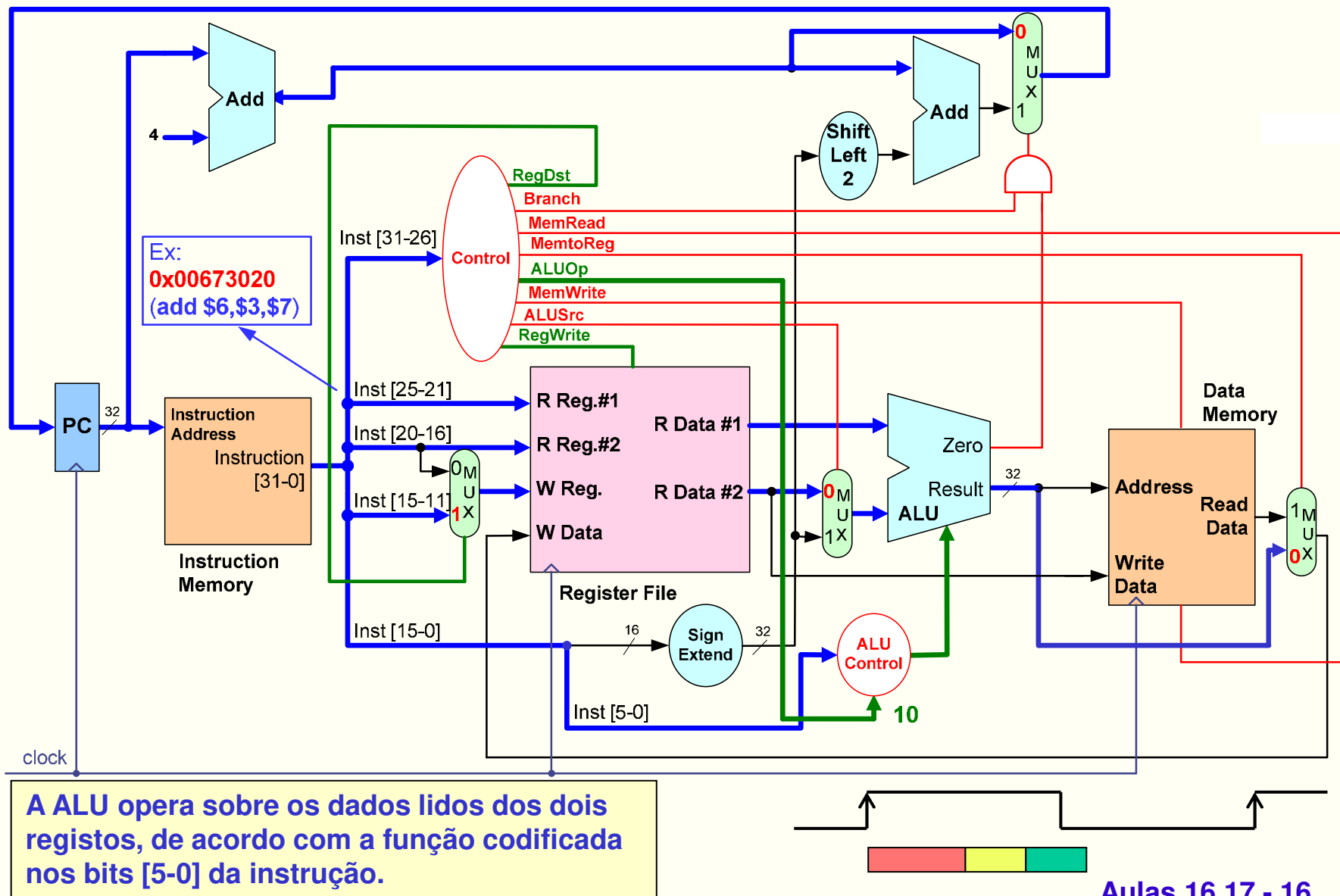
## Funcionamento do *datapath* nas instruções tipo R (3)




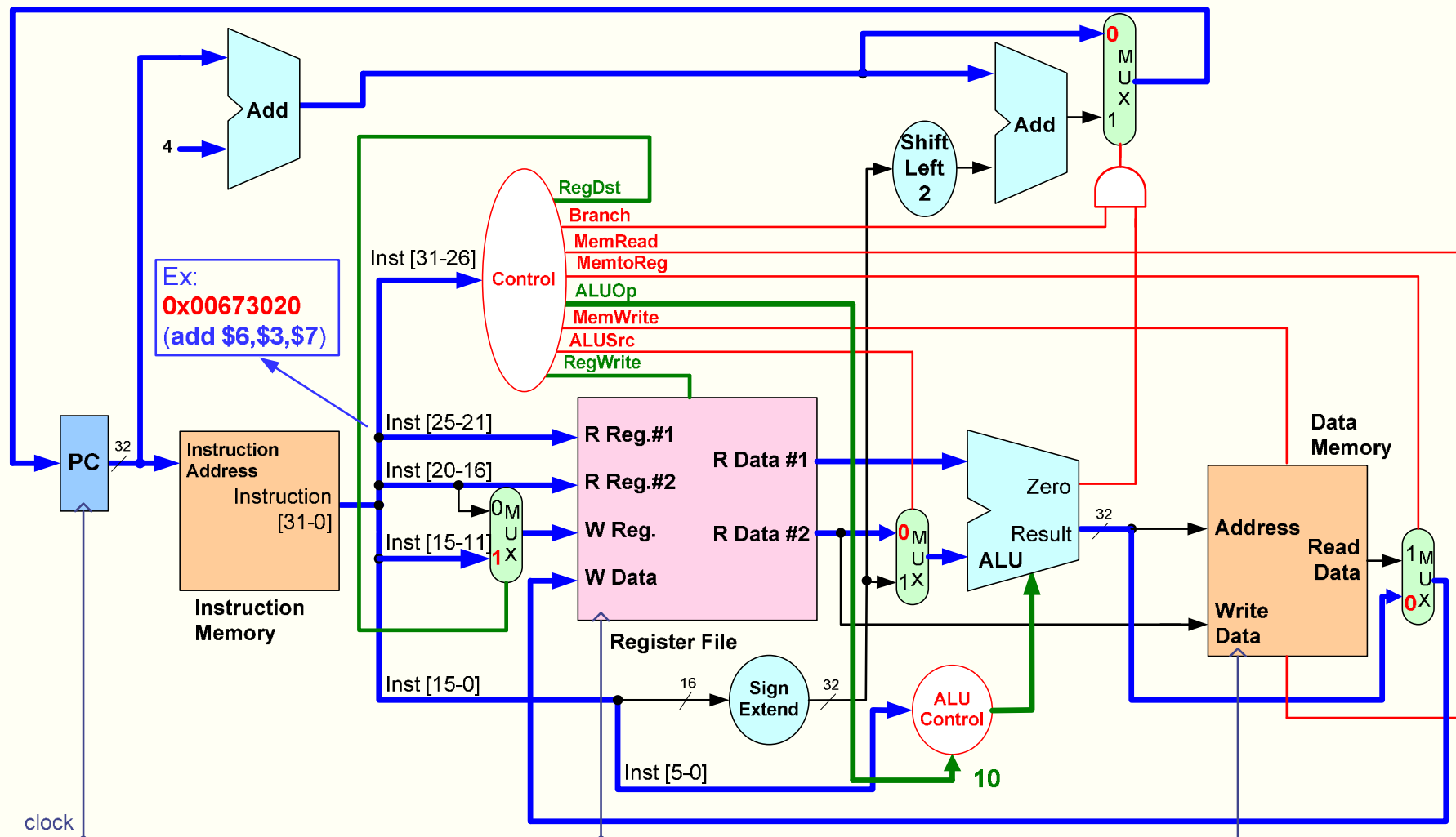
# Funcionamento do *datapath* nas instruções tipo R (4)




O resultado produzido pela ALU será escrito no registo especificado nos bits 15-11 da instrução (rd), na próxima transição ativa do relógio.

## Funcionamento do *datapath* na instrução *load word* ("lw")


- A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
- É lido um registo e a unidade de controlo determina, a partir do *opcode*, o estado dos sinais de controlo.
- A ALU soma o valor lido do registo especificado nos **bits 25-21** (rs) com os 16 bits (extendidos com sinal para 32) do campo *offset* da instrução (**bits 15-0**).
- O resultado produzido pela ALU constitui o endereço de acesso à memória de dados. A memória é lida nesse endereço.
- A *word* lida da memória será escrita no registo especificado nos **bits 20-16** da instrução (rt), na próxima transição ativa do relógio.


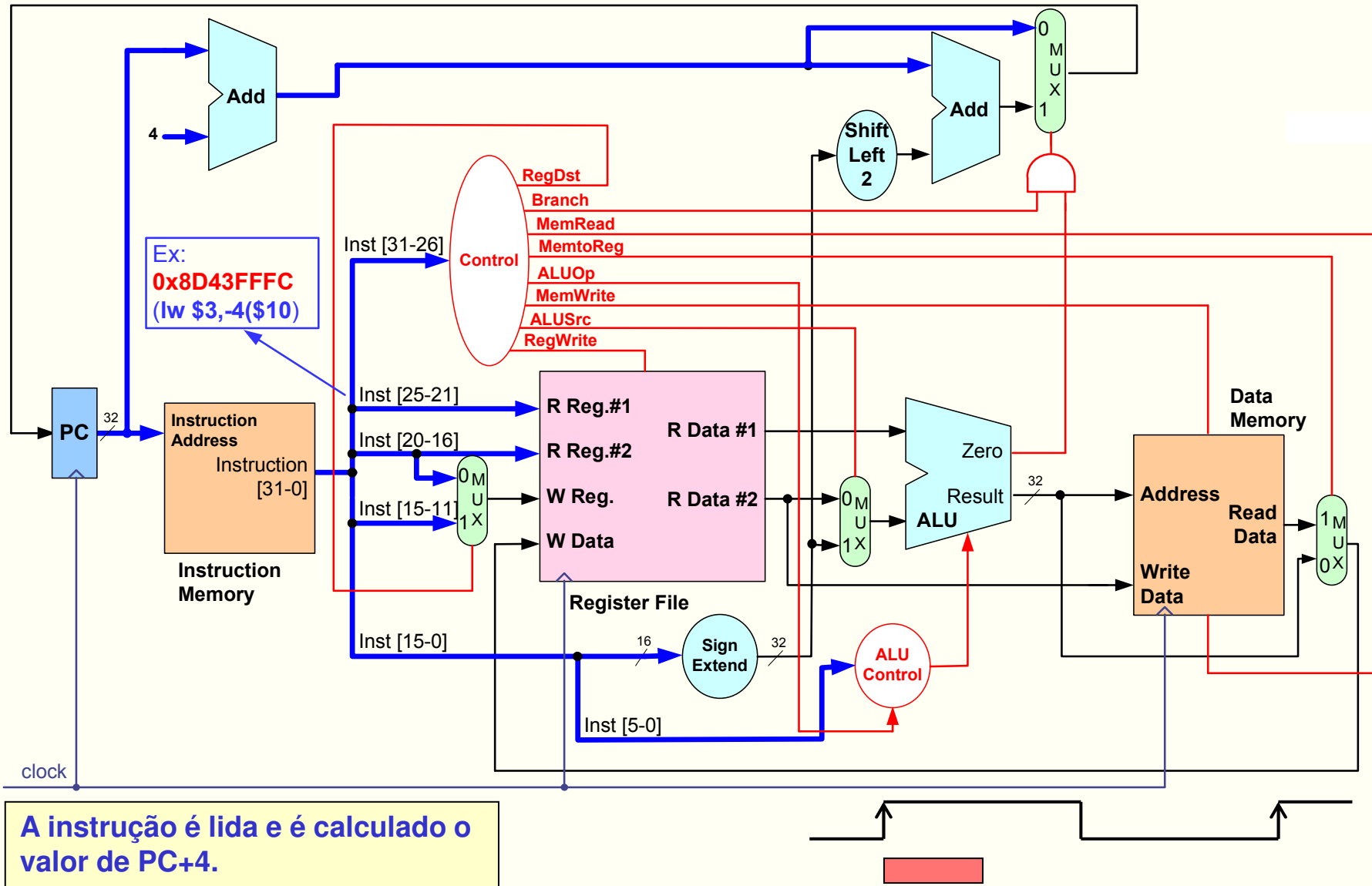
## Funcionamento do *datapath* na instrução *load word* (1)



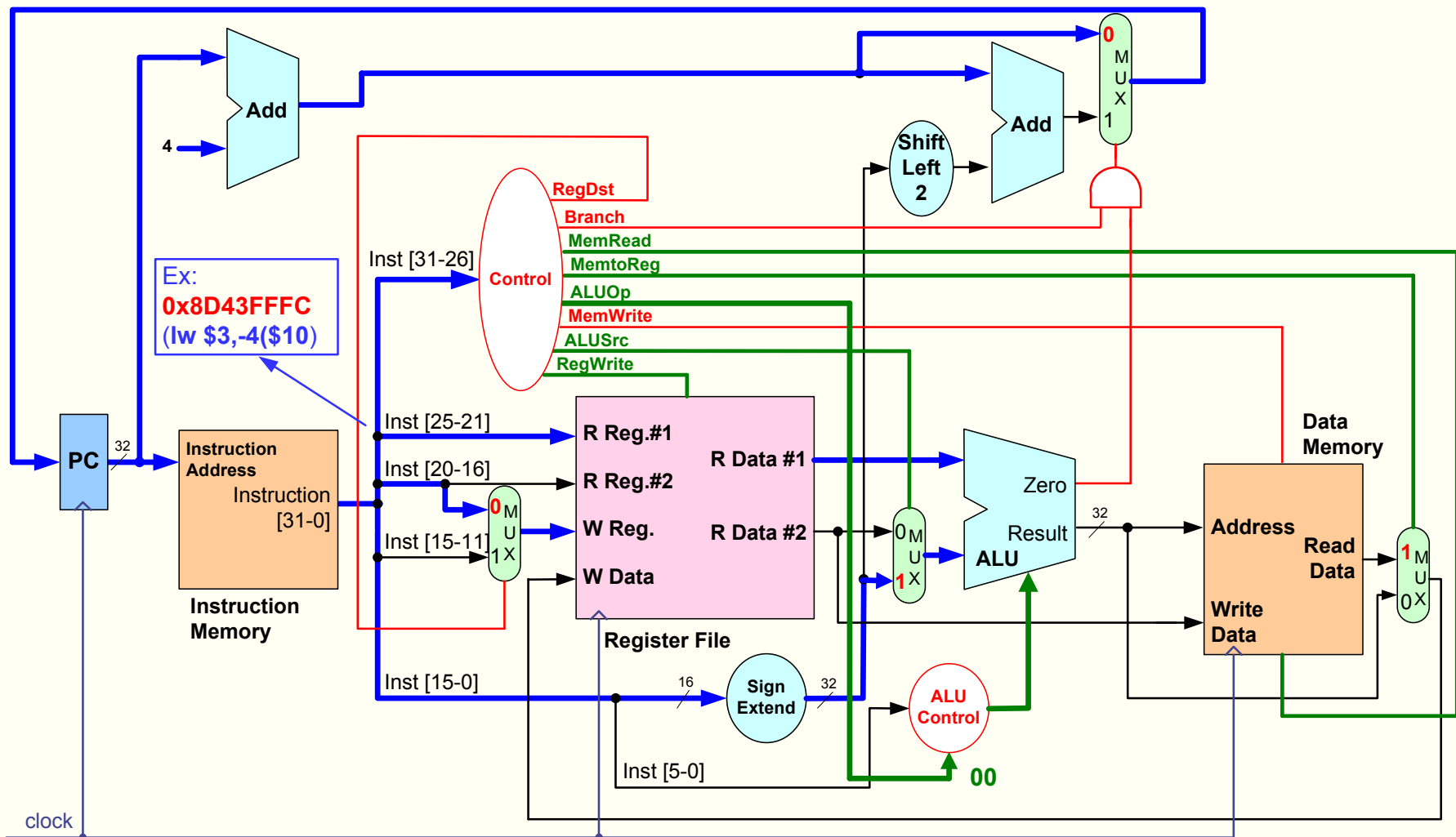
## Funcionamento do *datapath* na instrução *load word* (2)




É lido um registo e a unidade de controlo determina, a partir do opcode, o estado dos sinais de controlo.
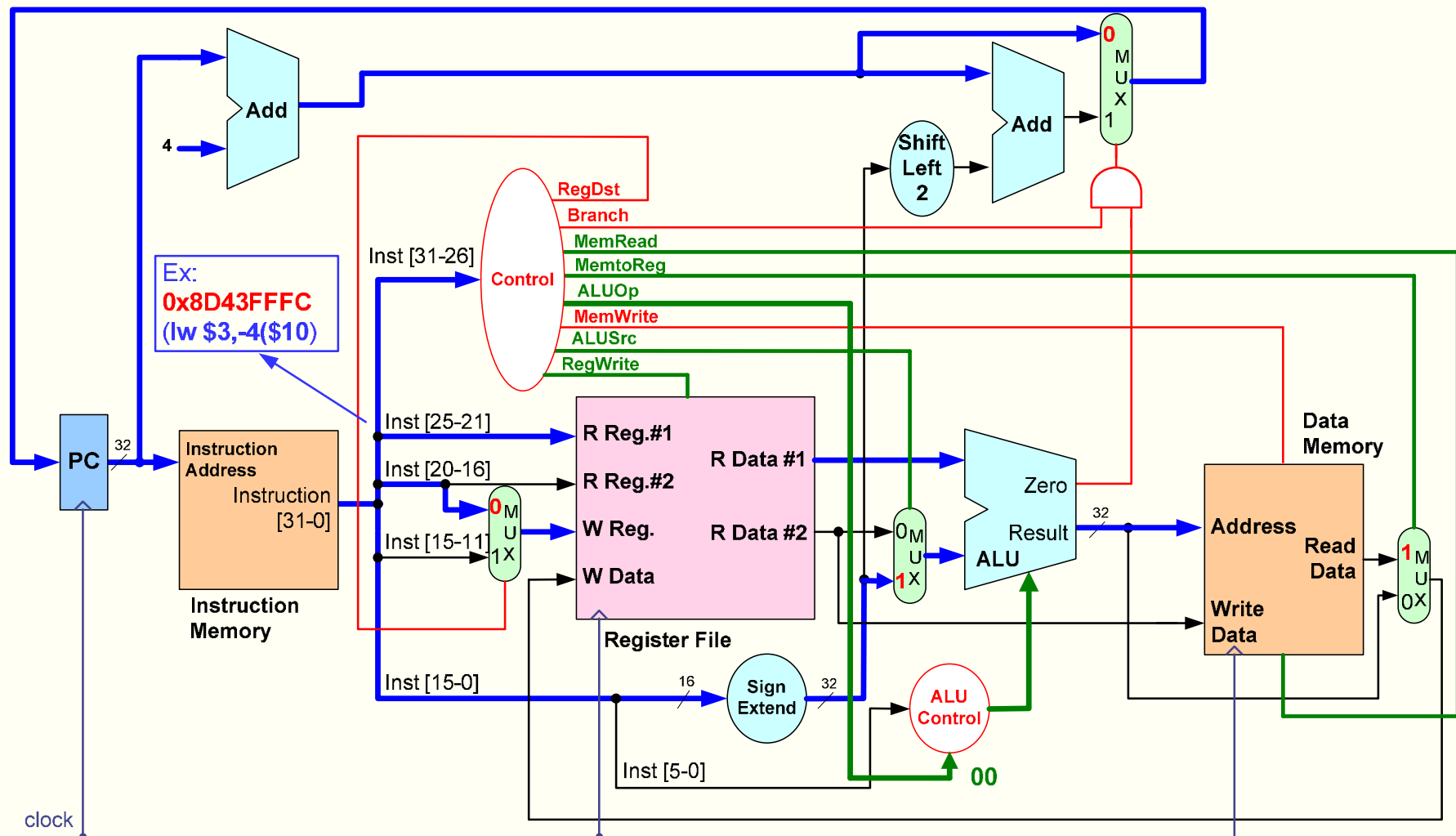
## Funcionamento do *datapath* na instrução *load word* (3)




A ALU soma o valor lido do registo com os 16 bits (extendidos com sinal para 32) do campo *offset* da instrução (bits 15-0).
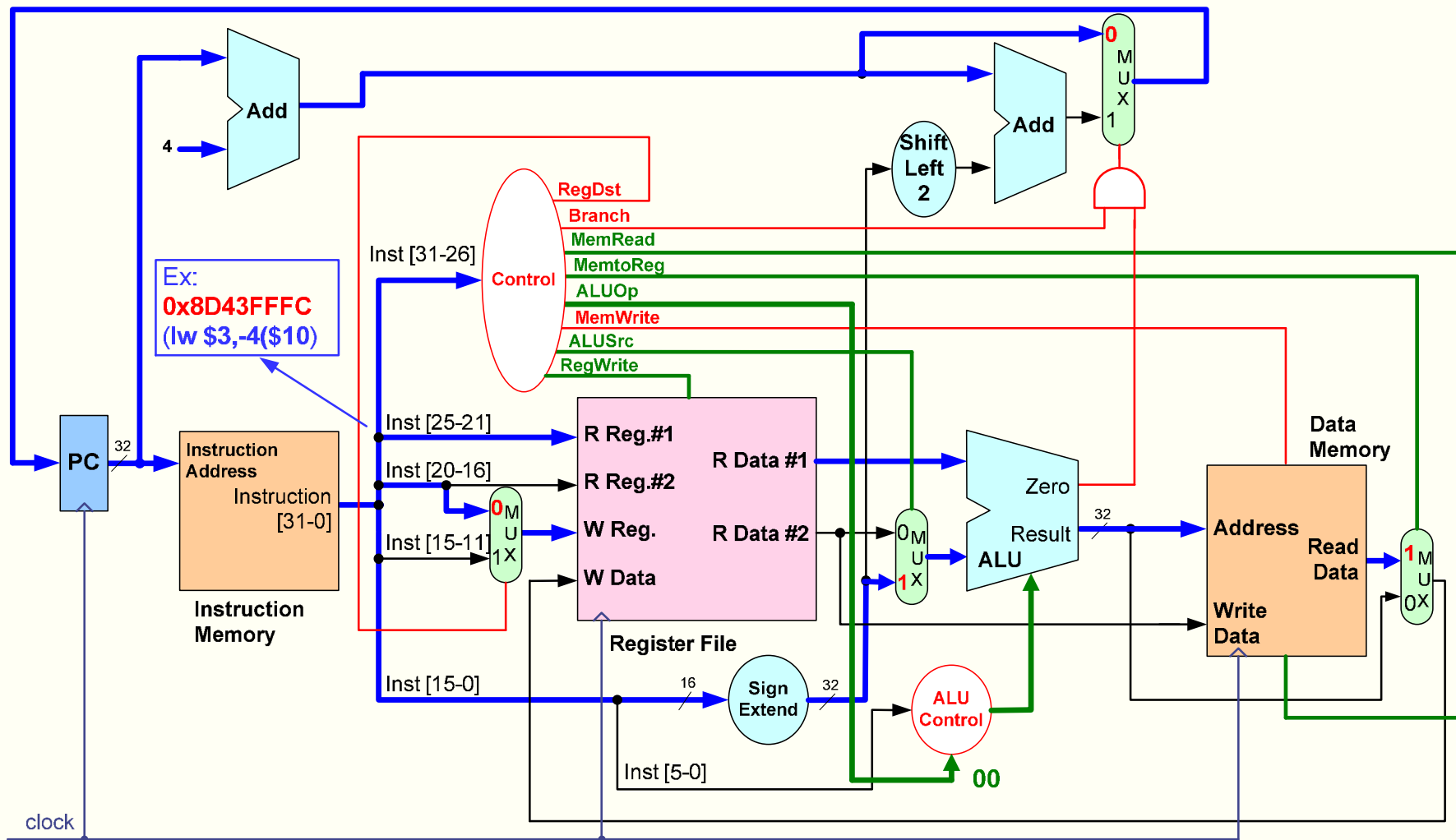
## Funcionamento do *datapath* na instrução *load word* (4)



O resultado produzido pela ALU constitui o endereço de acesso à memória de dados. A memória é lida nesse endereço.
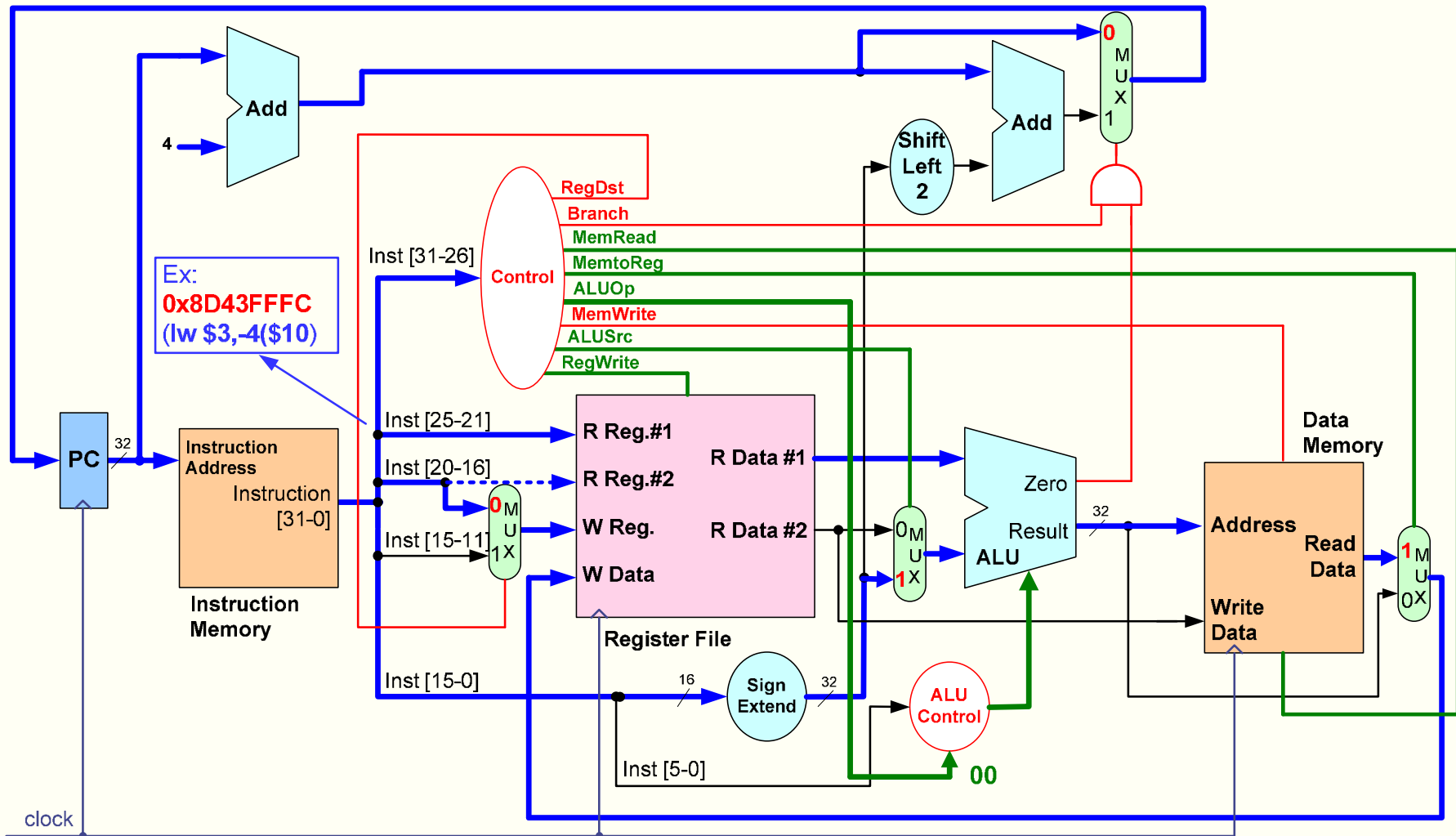
# Funcionamento do *datapath* na instrução *load word* (5)



A *word* lida da memória será escrita no registo especificado nos bits 20-16 da instrução (rt), na próxima transição ativa do relógio.


## Funcionamento do *datapath* na instrução *branch if equal*

- A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
- São lidos dois registos e é determinado o estado dos sinais de controlo. Os 16LSBs da instrução (sign extended x 4) são somados a PC+4 (BTA).
- A ALU faz a subtração dos dois valores lidos dos registos.
- A saída "Zero" da ALU é utilizada para decidir qual o próximo valor do PC, que será atualizado na próxima transição ativa do relógio.





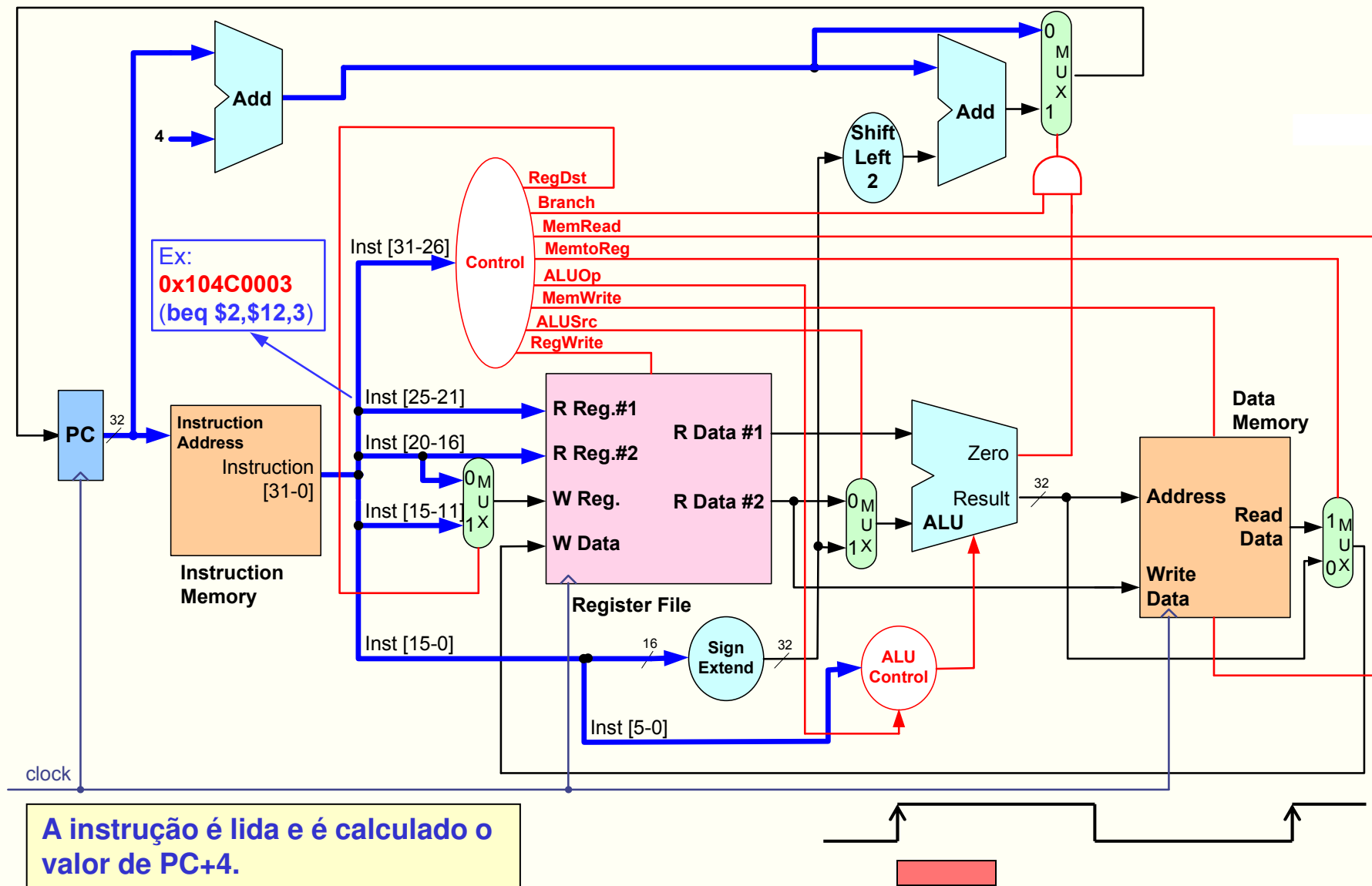
# Funcionamento do *datapath* na instrução "beq" (1)



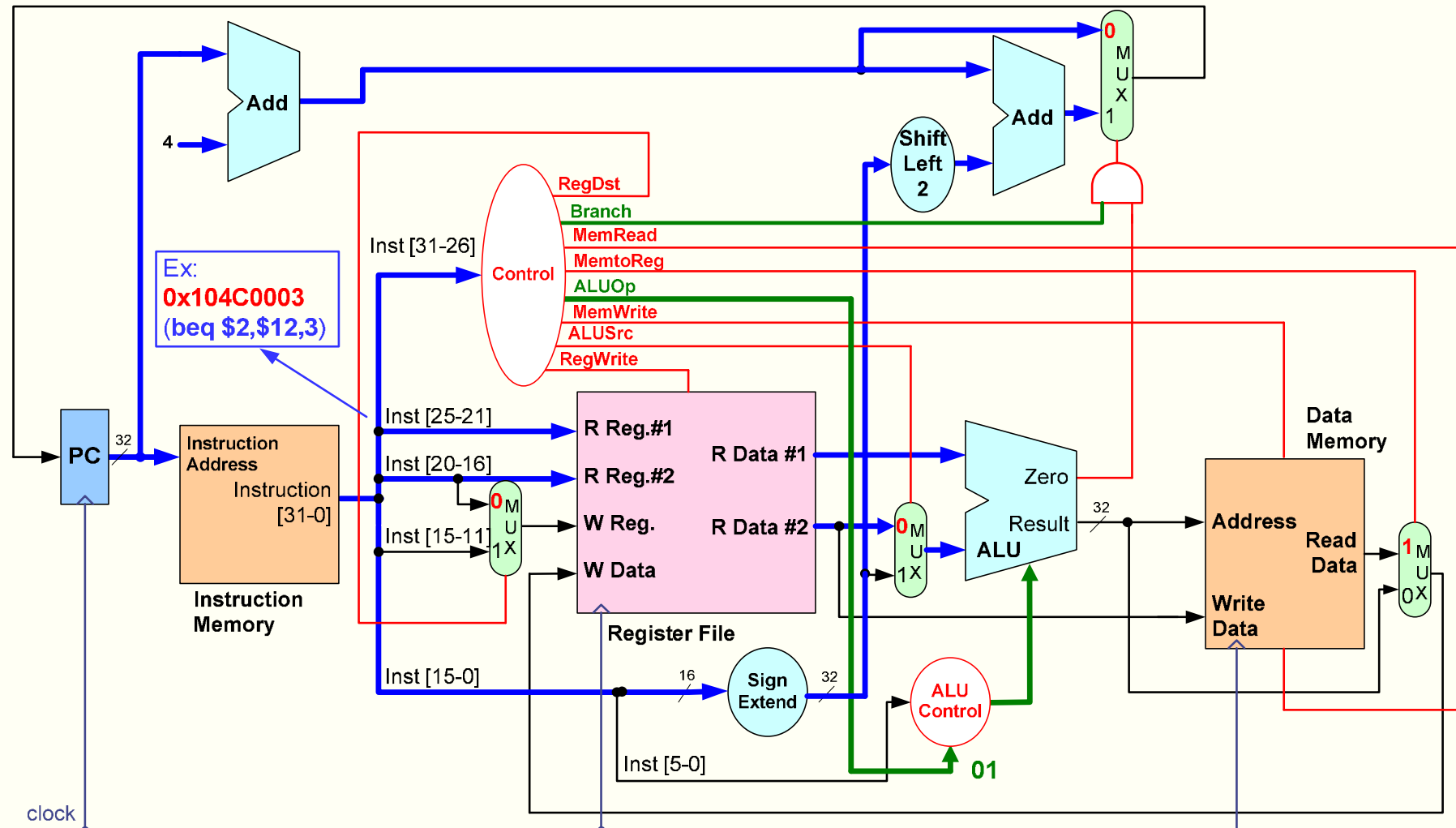
## Funcionamento do *datapath* na instrução "beq" (2)



São lidos dois registros e é determinado o estado dos sinais de controlo. Os 16LSBs da instrução (sign extended x 4) são somados a PC+4.
 
## Funcionamento do *datapath* na instrução "beq" (3)




A ALU efetua a subtração dos dois valores lidos dos registos. A saída "Zero" da ALU é utilizada para decidir qual o próximo valor do PC, que será atualizado na próxima transição ativa do relógio.

## *Datapath* com suporte para a instrução "jump"

- A instrução "jump" corresponde a um caso particular de codificação (instruções do tipo J). Nestas instruções existem apenas dois campos: o campo op (**bits 31-26**) e o campo de endereço (**bits 25-0**)
- Nas instruções de "jump", o endereço alvo (*Jump Target Address*) obtém-se pela **concatenação** dos bits **31-28** do PC+4 com os bits do campo de endereço da instrução (26 bits) multiplicados por 4.
- Será necessário acrescentar ainda um bit de saída à unidade de controlo para seleccionar a fonte de informação disponibilizada à entrada do PC
- O *datapath* simplificado, com suporte para a instrução "j" ("jump"), fica com a configuração do slide seguinte


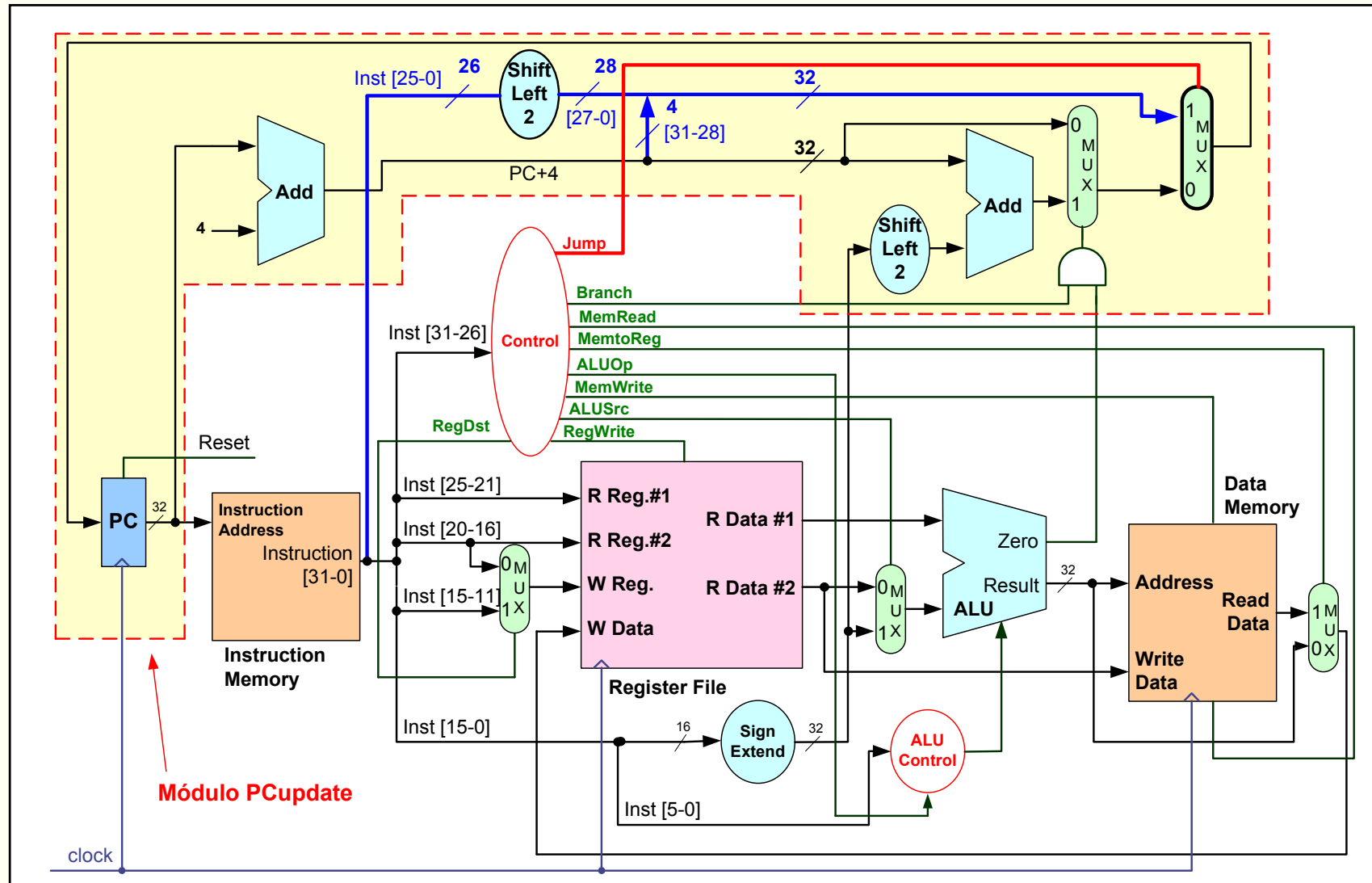
# Datapath com suporte para a instrução “jump”




## Funcionamento do *datapath* na instrução J


- A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
- São determinados os sinais de controlo. O novo valor do PC é obtido a partir dos 26 LSB da instrução multiplicados por 4 (*shift left 2*) concatenados com os 4 bits mais significativos do PC atual.


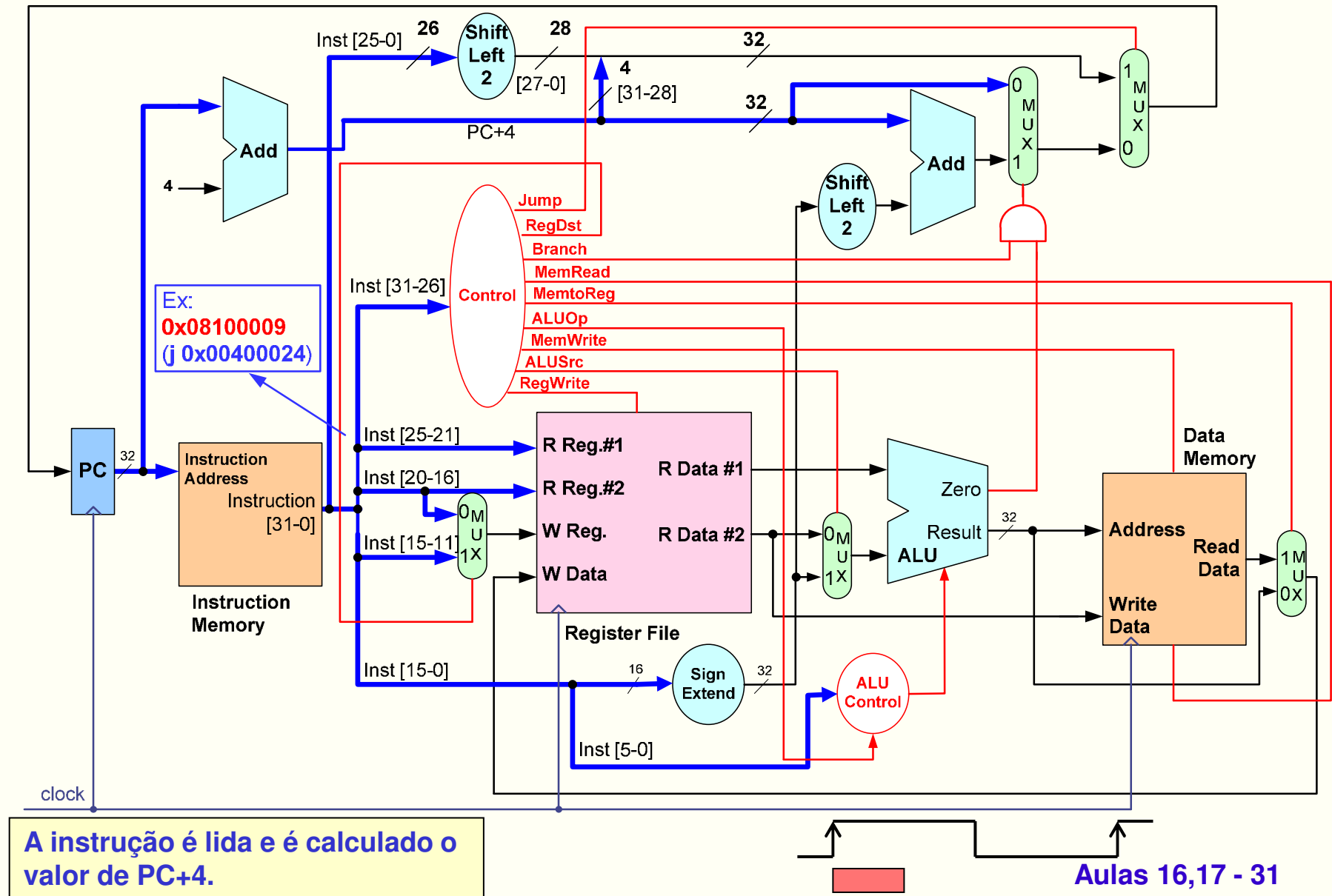
# Funcionamento do *datapath* na instrução J (1)



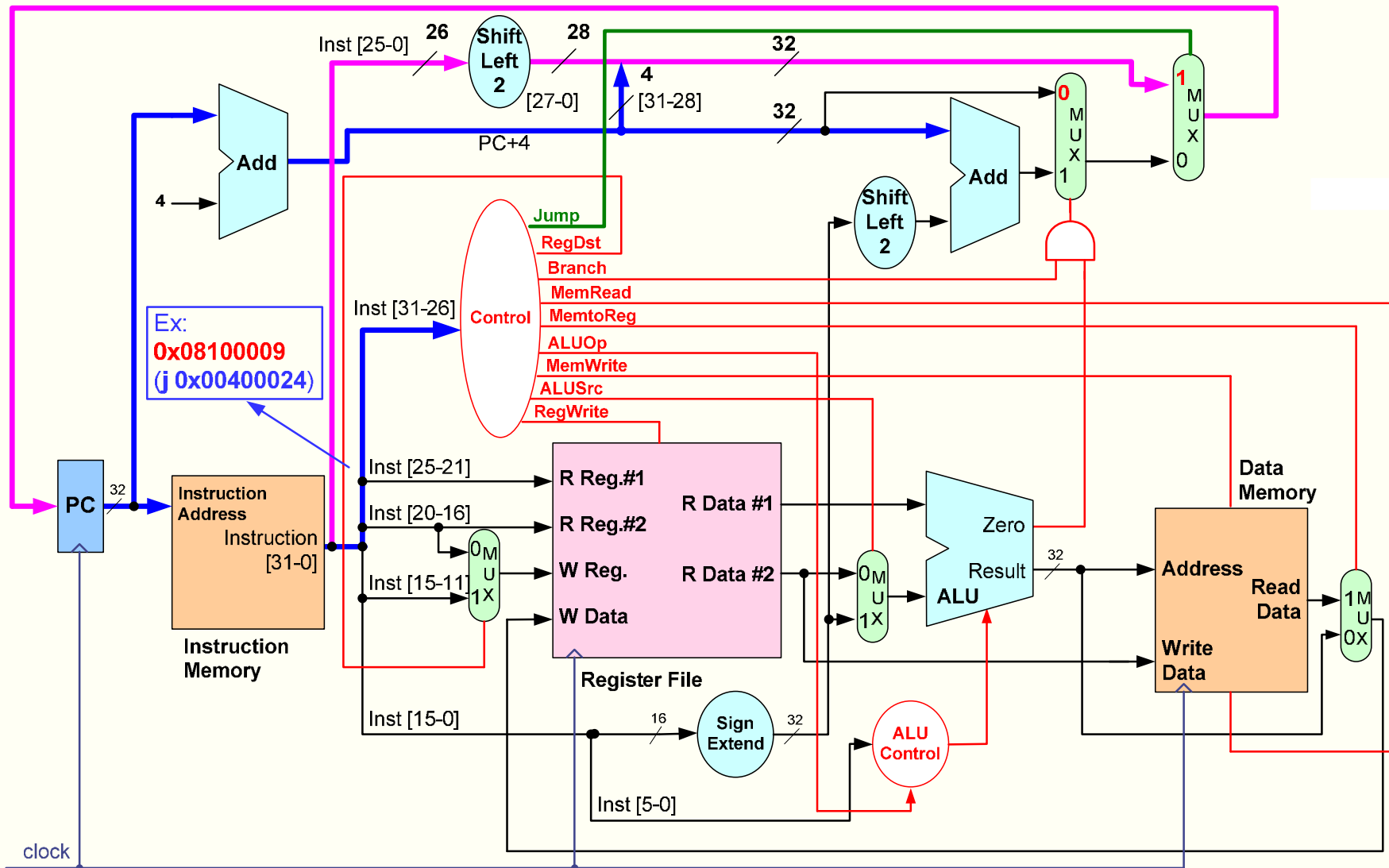
# Funcionamento do *datapath* na instrução J (2)



O novo valor do PC é obtido a partir dos 26 LSB da instrução multiplicados por 4 (shift left 2) concatenados com os 4 MSB do PC atual.



# Visão global do processador

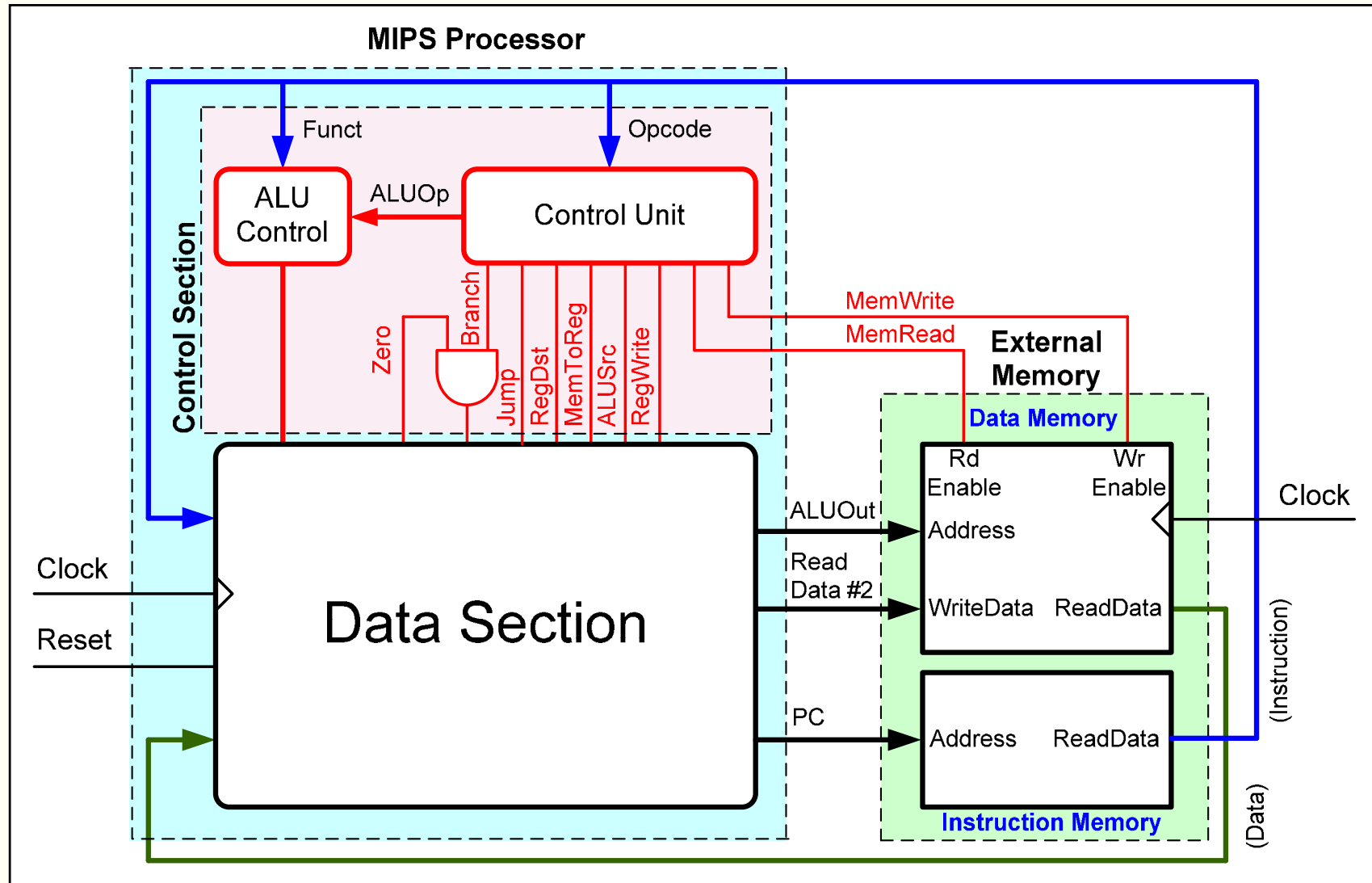

## Execução de uma instrução no *datapath single-cycle* – exemplo

- Vai iniciar-se o *instruction fetch* da instrução apontada pelo registo \$PC (0x00400024). Nesse instante o conteúdo dos registos do CPU e da memória de dados é o indicado. **Qual o conteúdo dos registos após a execução da instrução?**

Endereço	Valor
(...)	(...)
0x10010030	0x63F78395
0x10010034	0xA0FCF3F0
0x10010038	0x147FAF83
(...)	(...)

\$PC	0x00400024
\$3	0x7F421231
\$4	0x15A73C49
\$5	0x10010010



Endereço	Código máquina
(...)	(...)
0x00400020	0x00E82820
0x00400024	0x8CA30024
0x00400028	0x00681824
(...)	(...)

\$PC	0x00400028
\$3	0xA0FCF3F0
\$4	0x15A73C49
\$5	0x10010010

0x8CA30024 → lw \$3, 0x24(\$5)


Mem Addr: 0x10010010 + 0x24 = 0x10010034

1000110010100110000000000100100


\$3 = [0x10010034] = 0xA0FCF3F0



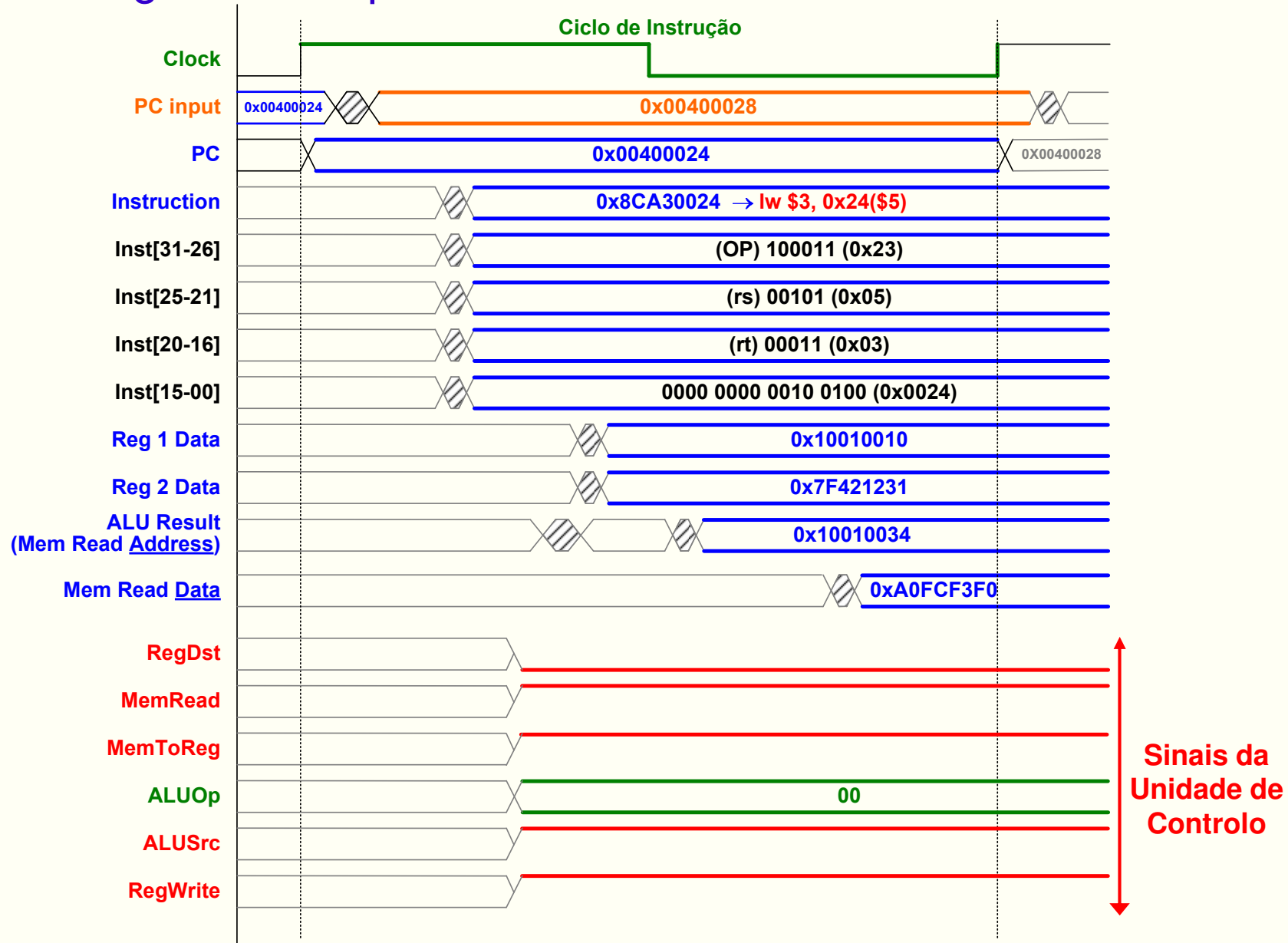
# Execução de uma instrução no *datapath single-cycle* – diagrama temporal



op	rs	rt	offset
100011	00101	100011	000000000100100

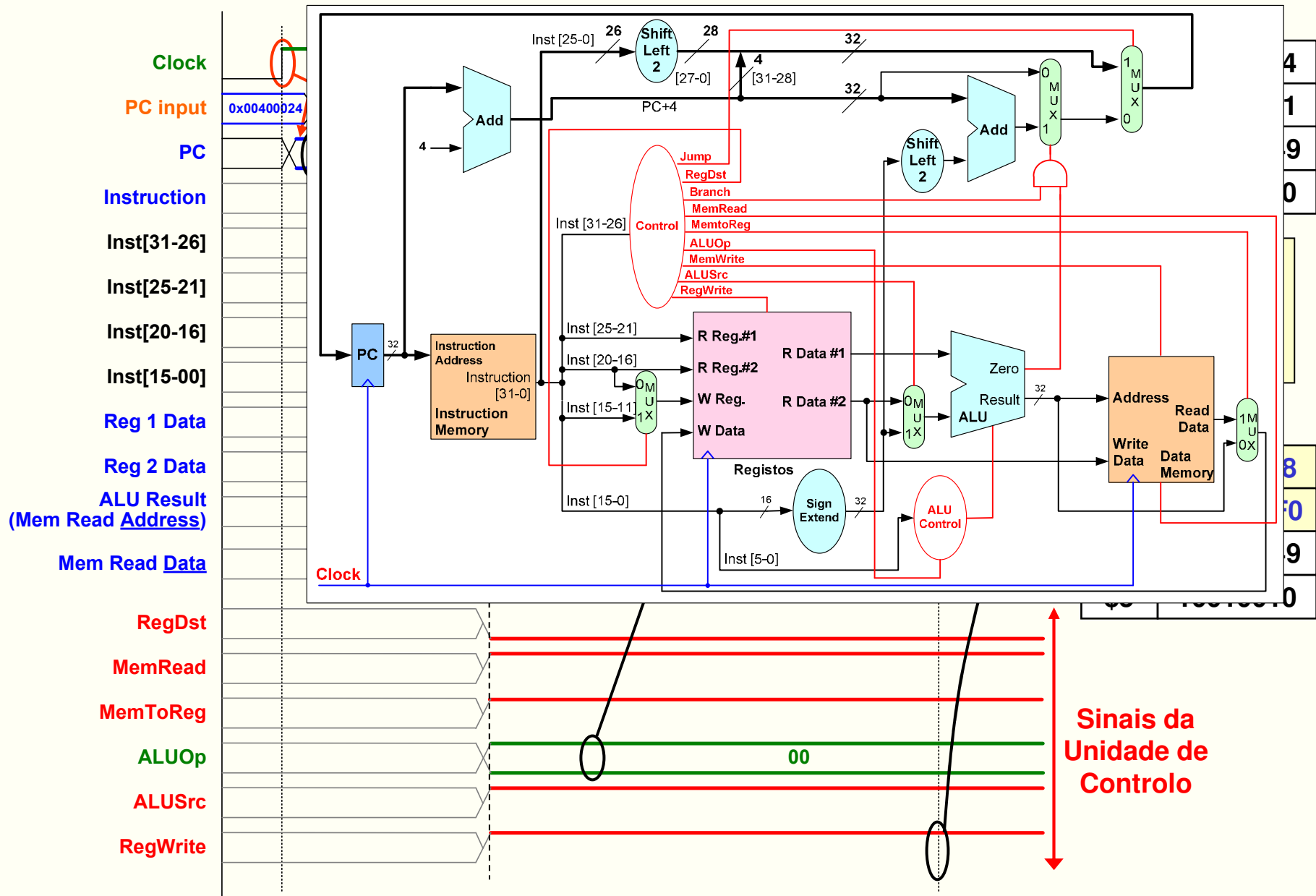

 

## Aulas 16 e 17

- Instanciação de vários módulos do datapath recorrendo à linguagem de programa hardware VHDL:
  - Unidade de controlo da ALU
  - Unidade de controlo principal
  - Atualização do PC (versão completa)

José Luís Azevedo, Bernardo Cunha, Arnaldo Oliveira, Pedro Lavrador



# Unidade de controlo da ALU

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity ALUControlUnit is  
    port (ALUop      : in  std_logic_vector(1 downto 0);  
          funct      : in  std_logic_vector(5 downto 0);  
          ALUcontrol : out std_logic_vector(2 downto 0));  
end ALUControlUnit;
```



# Unidade de controlo da ALU

```
architecture Behavioral of ALUControlUnit is
begin
  process(ALUOp, funct)
  begin
    case ALUOp is
      when "00" => -- LW, SW, ADDI
        ALUcontrol <= "010";
      when "01" => -- BEQ
        ALUcontrol <= "110";
      when "10" => -- R-Type instructions
        case funct is
          when "100000" => ALUcontrol <= "010";
          when "100010" => ALUcontrol <= "110";
          when "100100" => ALUcontrol <= "000";
          when "100101" => ALUcontrol <= "001";
          when "101010" => ALUcontrol <= "111";
          when others => ALUcontrol <= "010";
        end case;
      when "11" => -- SLTI
        ALUcontrol <= "111";
    end case;
  end process;
end Behavioral;
```

ALU Control	ALU Action
0 0 0	And
0 0 1	Or
0 1 0	Add
1 1 0	Subtract
1 1 1	Set if Less Than

ALUOp	ALU Action
00	Add
01	Subtract
10	R-Type
11	Set if Less Than





# Unidade de controlo principal

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ControlUnit is
  port (OpCode      : in std_logic_vector(5 downto 0);
        RegDst      : out std_logic;
        Branch      : out std_logic;
        MemRead      : out std_logic;
        MemWrite     : out std_logic;
        MemToReg     : out std_logic;
        ALUsrc       : out std_logic;
        RegWrite     : out std_logic;
        ALUop        : out std_logic_vector(1 downto 0));
end ControlUnit;
```



```

architecture Behavioral of ControlUnit is
begin
  process (OpCode)
  begin
    RegDst    <= '0'; Branch <= '0'; MemRead  <= '0'; MemWrite <= '0';
    MemToReg  <= '0'; ALUsrc <= '0'; RegWrite <= '0';
    ALUOp     <= "00";
    case OpCode is
      when "000000" =>    -- R-Type instructions
        ALUOp    <= "10";
        RegDst    <= '1';
        RegWrite  <= '1';
      when "000100" =>    -- BEQ
        ALUOp    <= "01";
        Branch    <= '1';
      when "100011" =>    -- LW
        ALUsrc    <= '1';
        MemToReg  <= '1';
        MemRead   <= '1';
        RegWrite  <= '1';
      when "101011" =>    -- SW
        ALUsrc    <= '1';
        MemWrite  <= '1';
      when "001000" =>    -- ADDI
        ALUsrc    <= '1';
        RegWrite  <= '1';
      when "001010" =>    -- SLTI
        ALUOp     <= "11";
        ALUsrc    <= '1';
        RegWrite  <= '1';
      when others =>
    end case;
  end process;
end Behavioral;

```

# Módulo de atualização do *PC*, completo

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity PCupdate is
    port (clk      : in std_logic;
          reset    : in std_logic;
          branch   : in std_logic;
          jump     : in std_logic;
          zero     : in std_logic;
          offset   : in std_logic_vector(31 downto 0);
          jAddr    : in std_logic_vector(25 downto 0);
          pc       : out std_logic_vector(31 downto 0));
end PCupdate;
```



# Módulo de atualização do *PC*, completo

```
architecture Behavioral of PCupdate is
    signal s_pc, s_pc4, s_offset : unsigned(31 downto 0);
begin
    s_offset <= unsigned(offset(29 downto 0)) & "00"; -- Left shift
    s_pc4 <= s_pc + 4;
    process(clk)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then
            if(reset = '1') then
                s_pc <= (others => '0');
            else
                if(jump = '1') then                -- Jump Target Address
                    s_pc <= s_pc4(31 downto 28) & unsigned(jAddr) & "00";
                elsif(branch = '1' and zero = '1') then
                    s_pc <= s_pc4 + s_offset;      -- Branch Target Address
                else
                    s_pc <= s_pc4;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
    pc <= std_logic_vector(s_pc);
end Behavioral;
```

